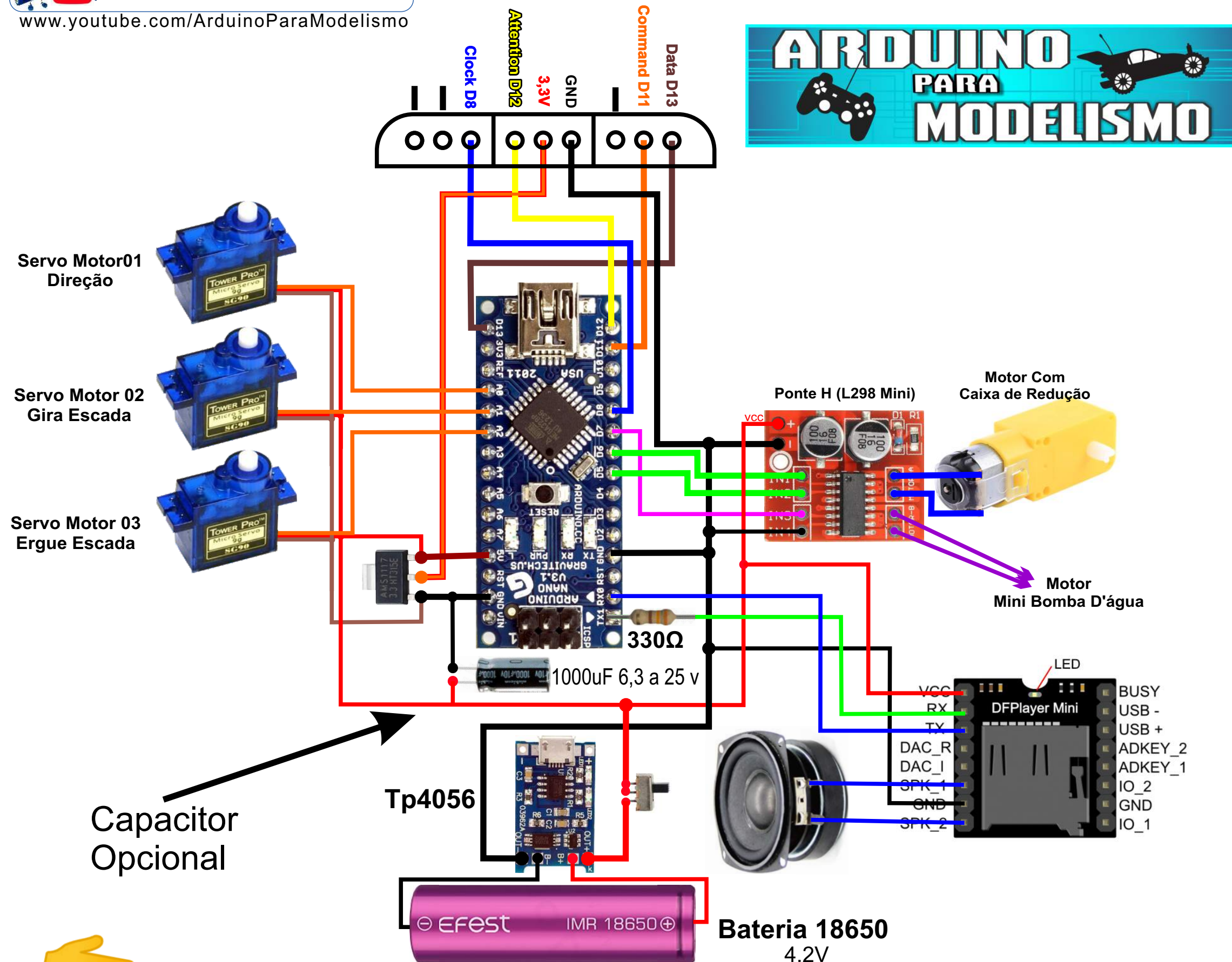




# Faça um Caminhão Bombeiros Com Controle de PS2



# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio (Sem a Bomba D'água e com MP3)






# ARDUINO PARA MODELISMO

O módulo Mp3 foi retirado do esquema abaixo, apenas para que não fique muita informação. A bomba e o Mp3 podem trabalhar juntos, inclusive a ideia é que trabalhem juntos, embora você possa optar por fazer o projeto sem acrescentar uma dessas funções.



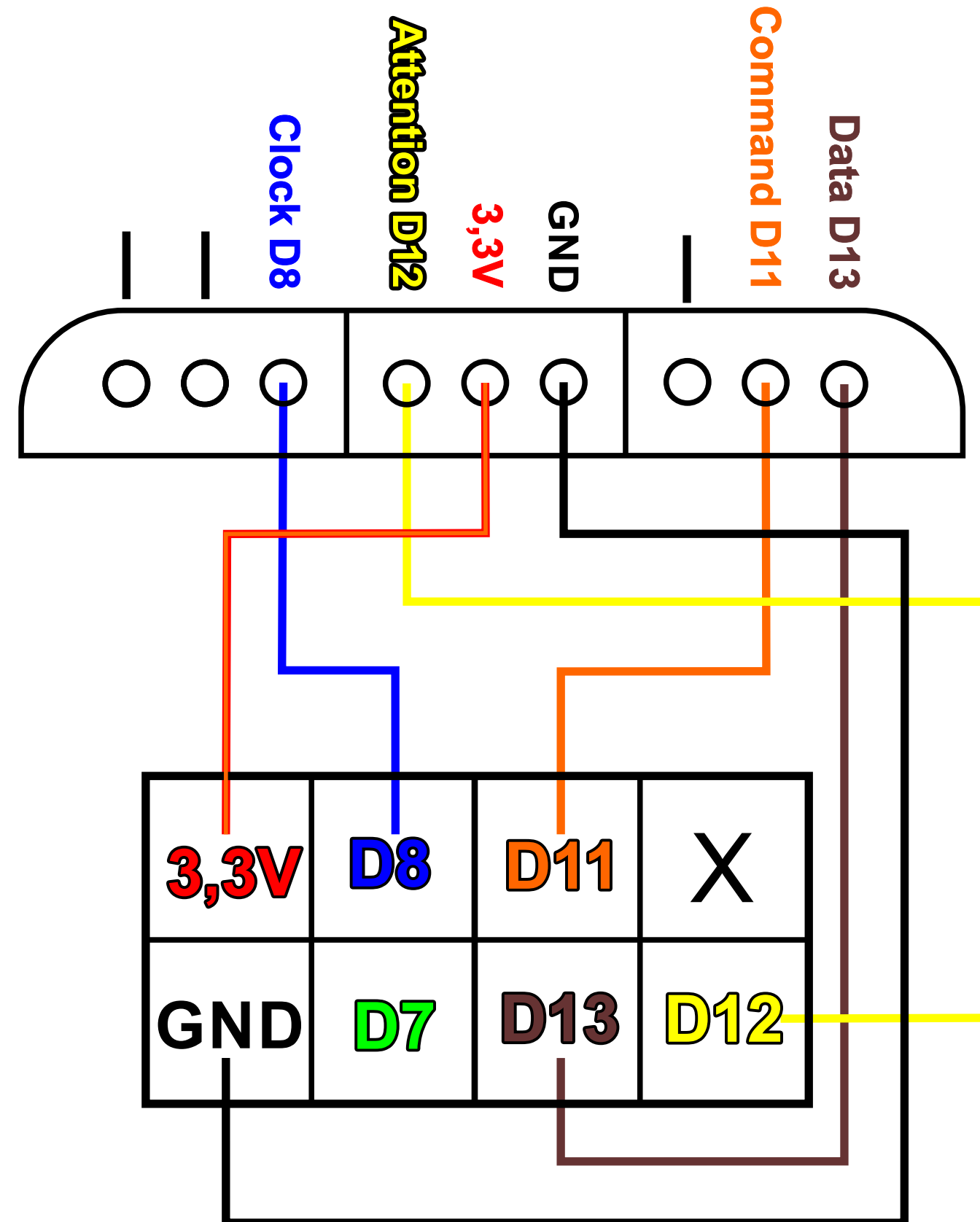
# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio






# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio

## Arduino Nano

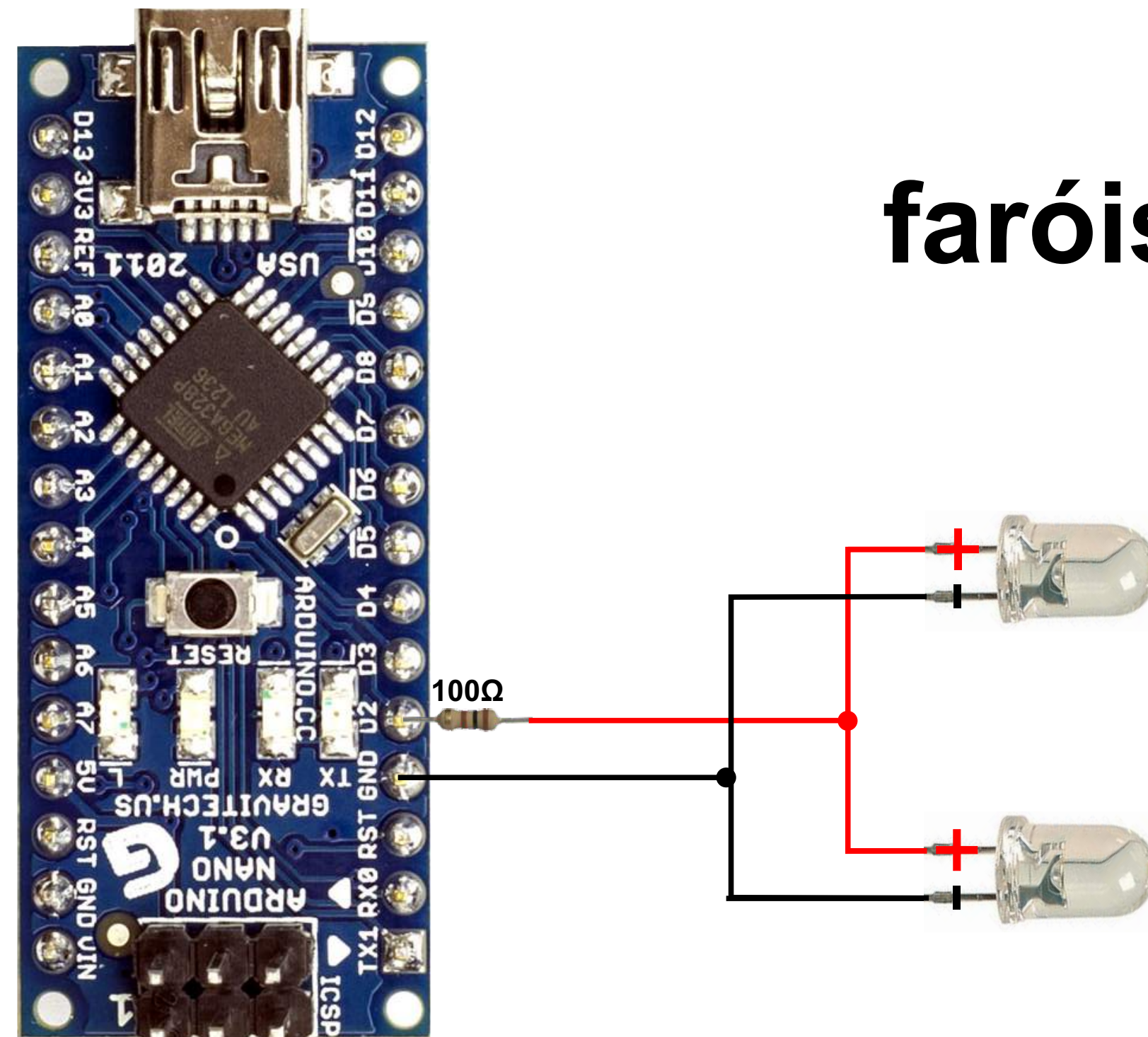

# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio

## Arduino Nano

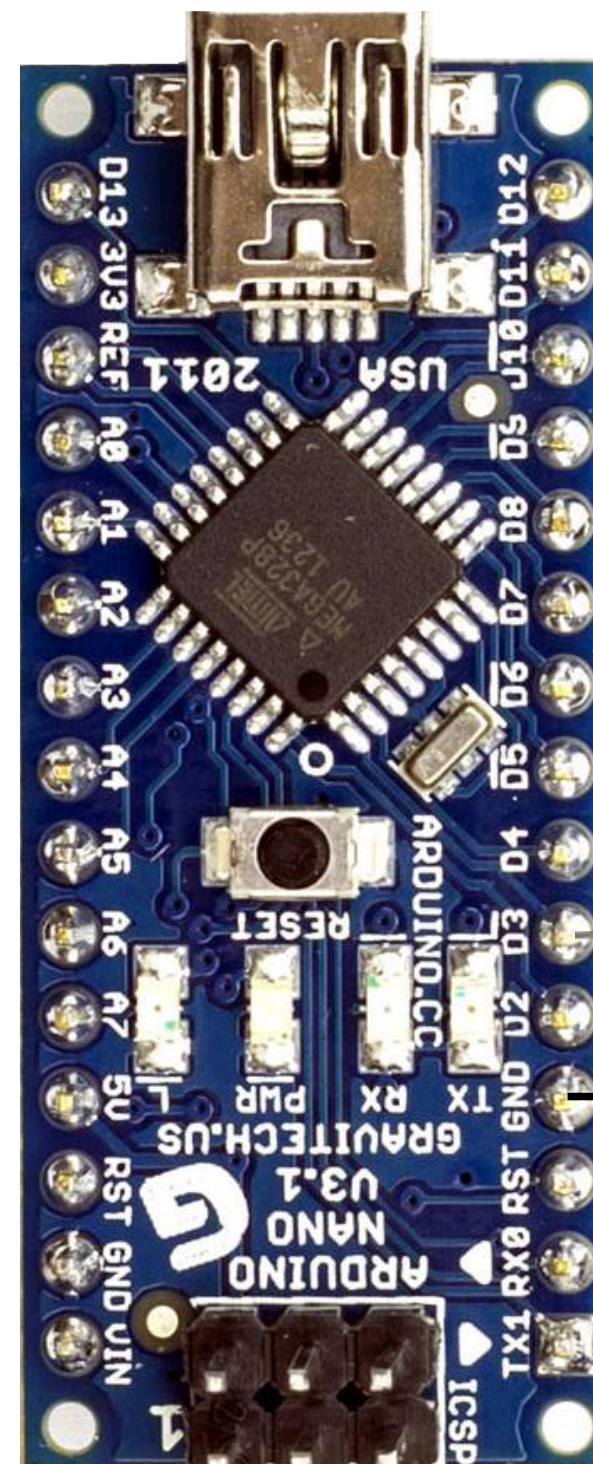


## Lanternas





# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio

## Arduino Nano

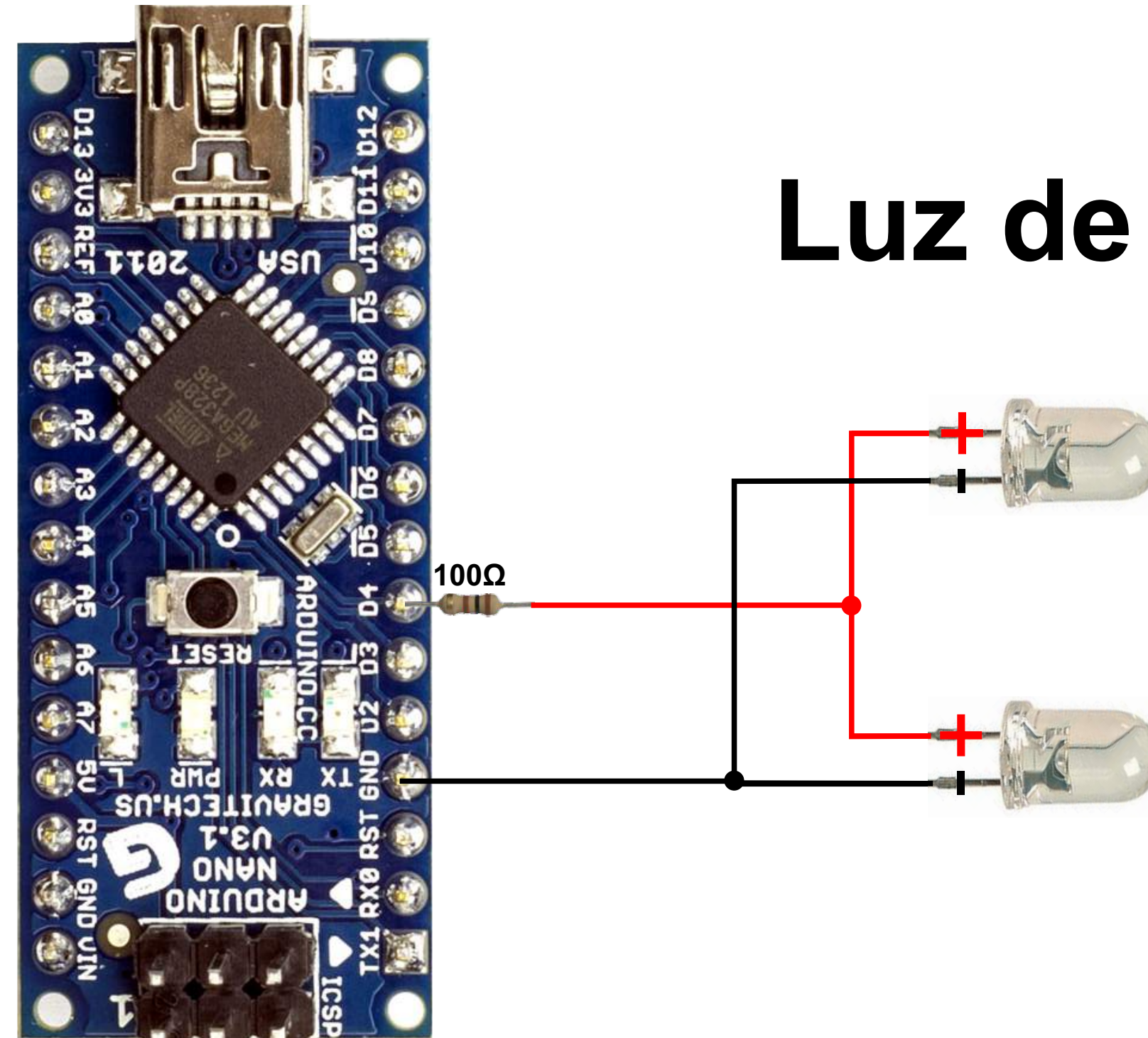


# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio

## Arduino Nano

## Setas

Direita

Esquerda

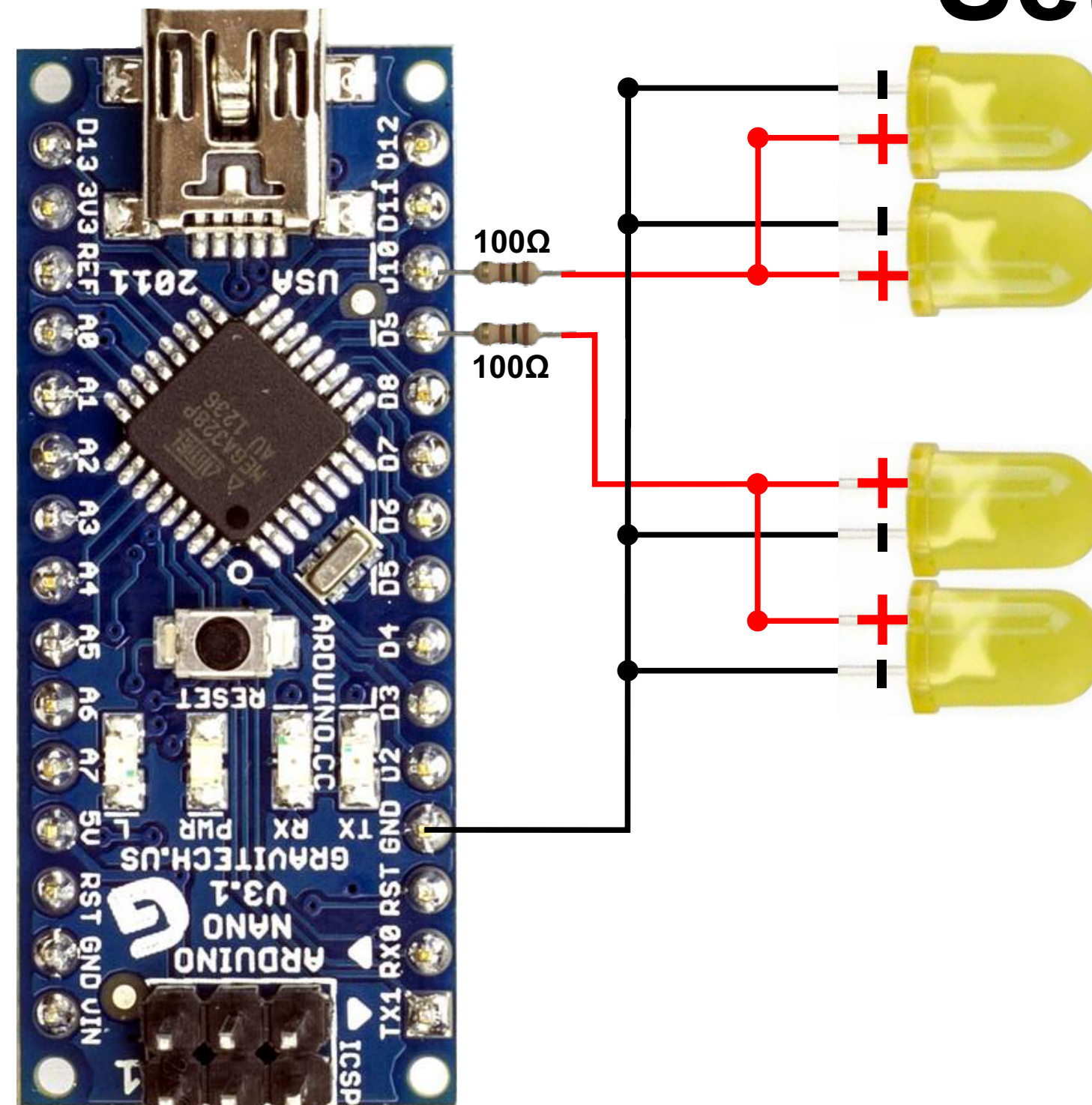




# Receptor do Controle de PlayStation 2 Sem Fio

## Arduino Nano


# Giroflex

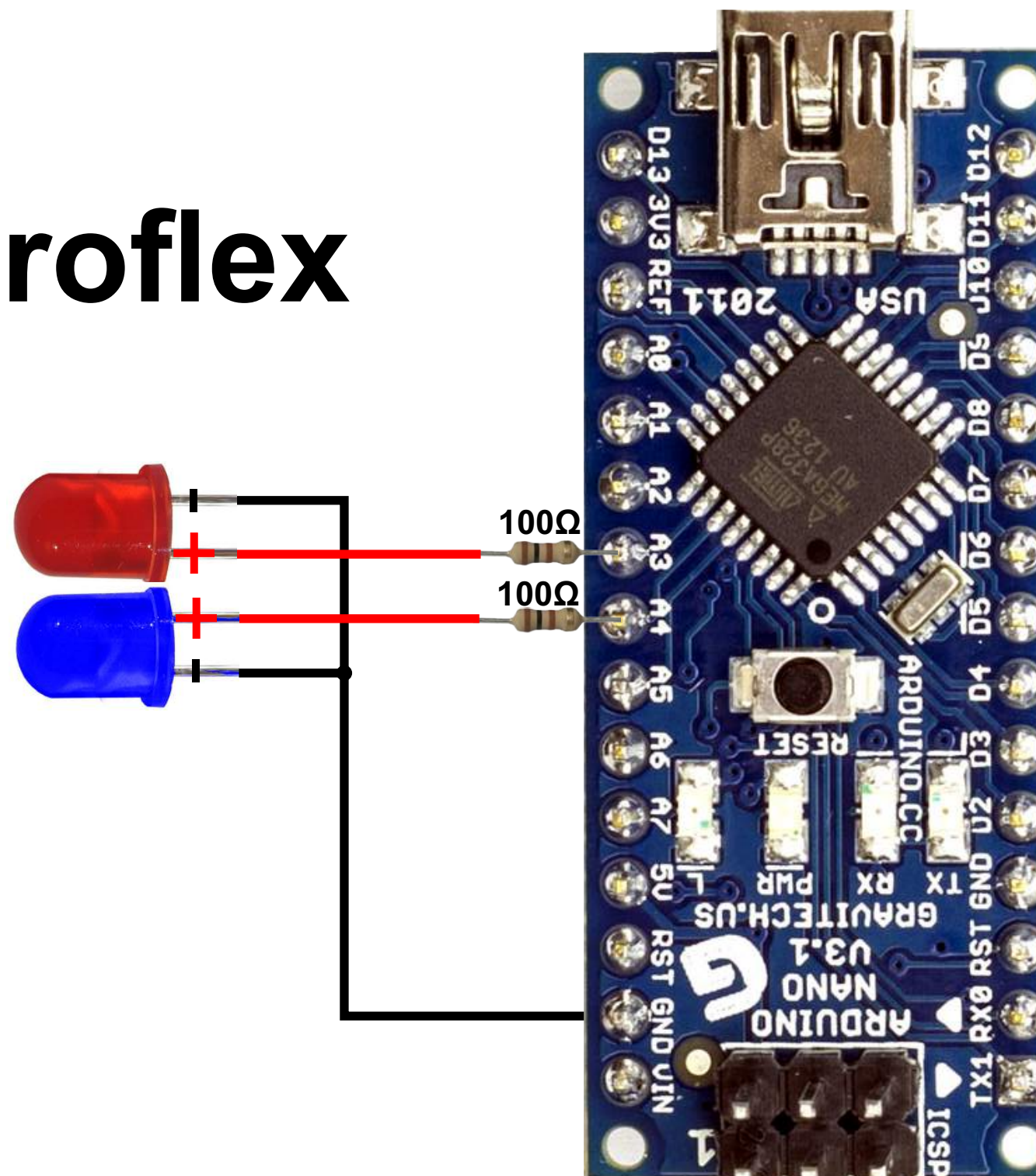



## Arduino Nano

## Farol de Milha

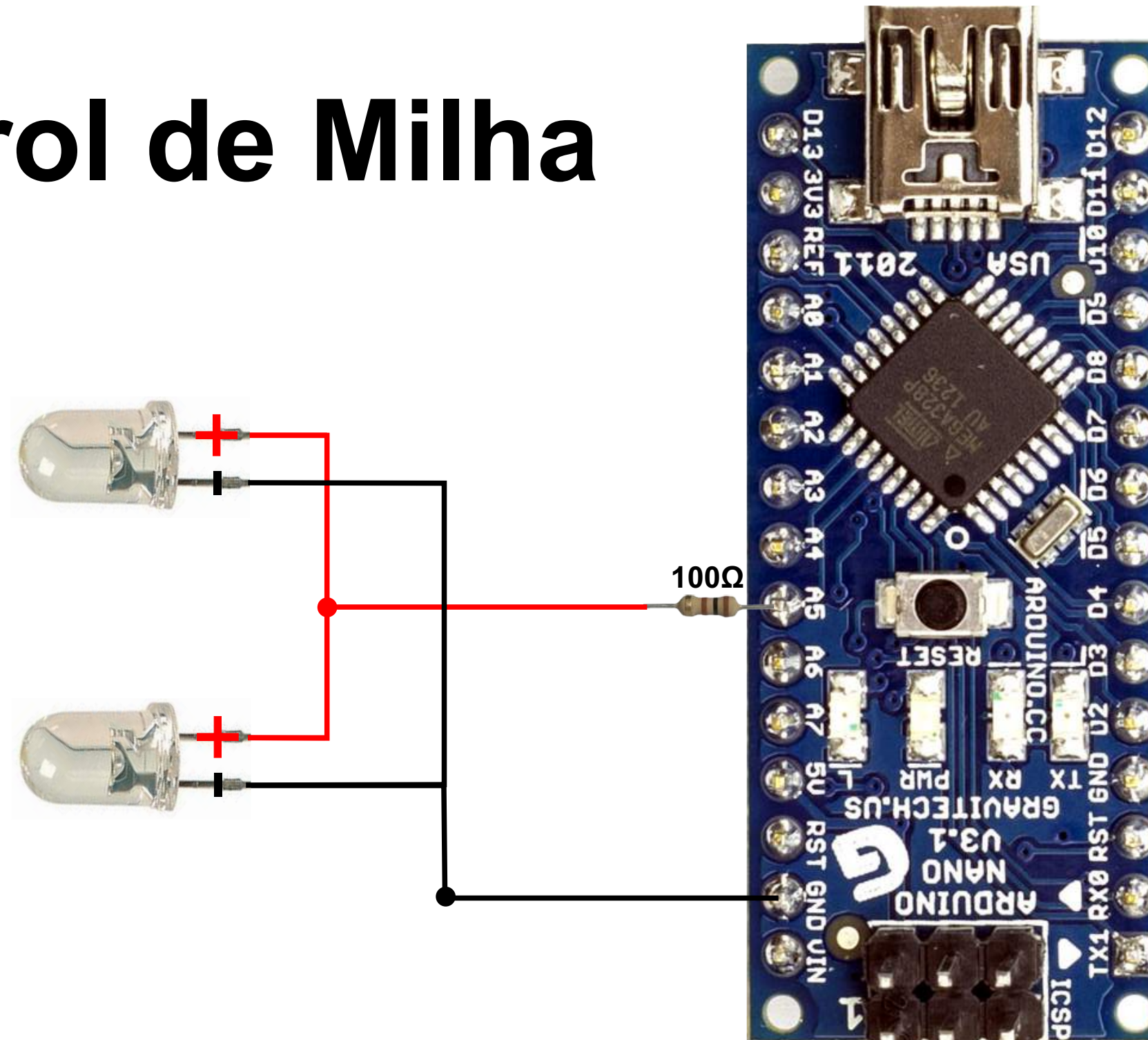




INSCREVA-SE



**Realize seu sonho de Infância!**  
**Descubra como dar vida a suas Miniaturas e Projetos**  
**se inscrevendo no nosso curso de Arduino Para modelismo**

**É só clicar neste link abaixo**

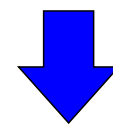

**<https://www.arduinoparamodelismo.com>**

